
LM358 Op-Amp | Build a Simple Voltage Amplifier!

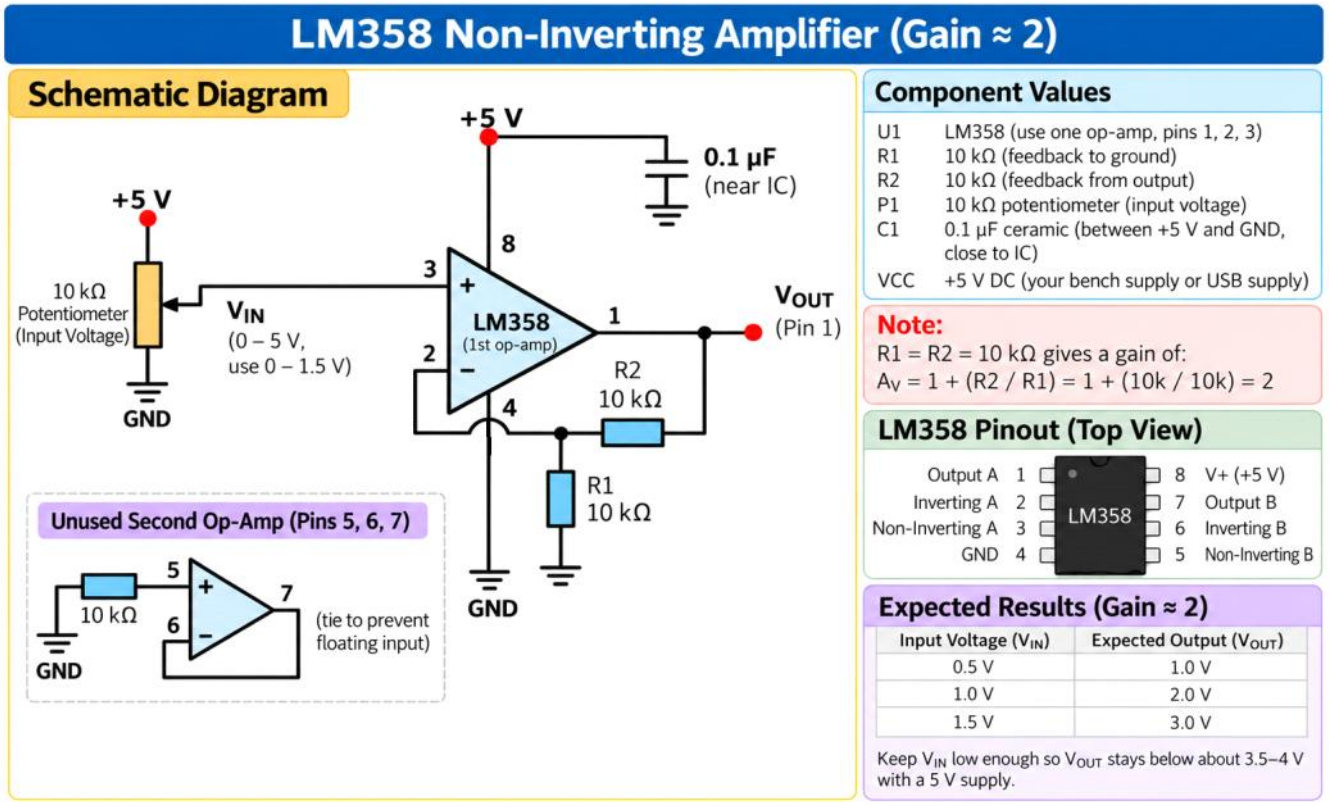

BuildCircuitsWithRich.com

$R_1 = 9.81\,k\Omega$

$R_2 = 9.76\,k\Omega$

$A_V = 1 + \left(\frac{R_2}{R_1}\right)$

$A_V = 1 + \frac{9.76\,k\Omega}{9.81\,k\Omega} = 1 + \frac{9.76}{9.81} = 1.995$